

Transmission Lines (Medium T.L)

• "Medium T.L" - يتم التقسيم إلى Capacitance و Inductance و Resistance و Conductance


• عند تمثيل خط النقل الكهربائي بـ نموذج الكهرطيس يتم استخدام احدى العريتين

التي هي "T-model" و "π-model"

• يتم تمثيل خط النقل بـ "models" مع اربعة "A, B, C, D parameters"

1 T-model for medium T.L

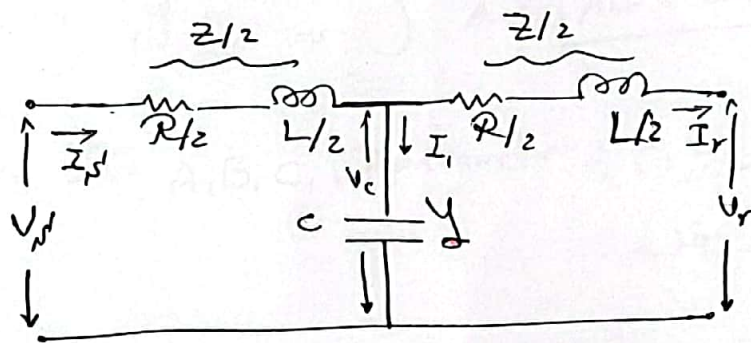يتم تقسيم خط النقل إلى نصفين متساويين مع وضع تأثير Capacitance و Inductance و Resistance و Conductance في كل واحد منهما



$$Z/2 = R/2 + j\frac{\omega L}{2} \Rightarrow Y = j\omega C = \omega C \angle 90^\circ \text{ as } Y = \frac{1}{Z_c}$$

$$V_s = V_c + I_s \left(\frac{Z}{2} \right) ; \text{ And } V_c = V_r + I_r \left(\frac{Z}{2} \right)$$

$$\therefore V_s = V_r + I_r \left(\frac{Z}{2} \right) + I_s \left(\frac{Z}{2} \right)$$

$$\text{, And } I_s = I_1 + I_r \Rightarrow ; \text{ And } I_1 = Y V_c$$

$$\therefore I_1 = Y V_r + I_r \left(\frac{ZY}{2} \right)$$

$$\therefore \left[I_s = Y V_r + I_r \left(1 + \frac{ZY}{2} \right) \right] \rightarrow [1]$$

$$V_s = V_r + I_r \left(\frac{Z}{2} \right) + \frac{ZY}{2} V_r + \frac{Z}{2} \left(1 + \frac{ZY}{2} \right) I_r$$

$$= \left(1 + \frac{ZY}{2} \right) V_r + I_r \left[\frac{Z}{2} + \frac{Z}{2} \left(1 + \frac{ZY}{2} \right) \right]$$



$$\begin{aligned} \therefore V_d &= (1 + \frac{ZY}{2}) V_r + I_r \left[\frac{Z}{2} + \frac{Z}{2} + \frac{ZY}{4} \right] \\ &= (1 + \frac{ZY}{2}) V_r + I_r \left(Z + \frac{ZY}{4} \right) \\ &= \left[(1 + \frac{ZY}{2}) V_r + Z(1 + \frac{ZY}{4}) I_r \right] \rightarrow [2] \end{aligned}$$

So equation $V_d = A V_r + B I_r$

And $I_s = C V_r + D I_r$

Compare with [1] & [2]

$$V_d = (1 + \frac{ZY}{2}) V_r + Z(1 + \frac{ZY}{4}) I_r$$


$$I_s = Y V_r + (1 + \frac{ZY}{2}) I_r$$

Step \rightarrow $\underline{S_0}$ $\left. \begin{aligned} A &= D = (1 + \frac{ZY}{2}) \\ B &= Z(1 + \frac{ZY}{4}) \\ C &= Y \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{For T-model} \\ &\text{medium T.L} \end{aligned} \right\} \text{And } \boxed{AD - BC = 1}$

د بانهای میله استاندارد، A, B, C, D parameter عبارتند از به ترتیب به شکل زیر
 مدار معادل میله است.

[2] π -model for medium T.L

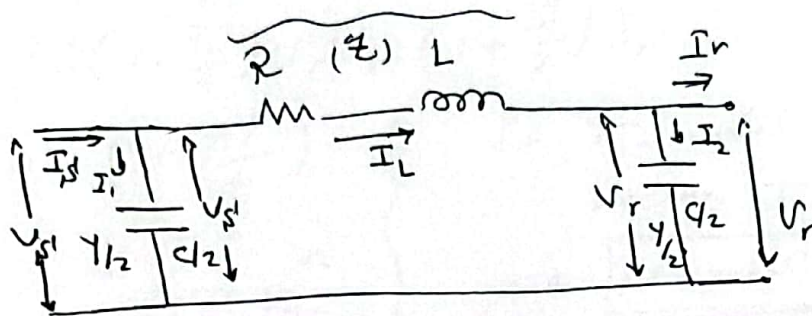تیم تقسیم Capacitance پراکنده را می توانیم معادلیم سرعته ای به سیم
خط رزگیتیه ما بینوا میانه Z به خاصه با خط صحرای کالفا



$$I_s = I_1 + I_L \quad ; \quad \text{And} \quad I_L = I_2 + I_r$$

$$I_1 = \left(\frac{Y}{2}\right) V_s \quad \text{and} \quad I_2 = \left(\frac{Y}{2}\right) V_r$$

$$Z = R + jX_L \quad \text{and} \quad Y = j\omega C = \omega C \angle 90^\circ$$

$$V_s = I_L(Z) + V_r$$

$$I_s = I_1 + I_2 + I_r = \left(\frac{Y}{2}\right) V_s + \left(\frac{Y}{2}\right) V_r + I_r$$

$$V_s = \left[\left(\frac{Y}{2}\right) V_r + I_r\right](Z) + V_r = \left(1 + \frac{ZY}{2}\right) V_r + Z I_r$$

$$\therefore \boxed{V_s = \left(1 + \frac{ZY}{2}\right) V_r + Z I_r} \rightarrow [1]$$

$$\therefore I_s = \frac{Y}{2} \left(1 + \frac{ZY}{2}\right) V_r + \frac{YZ}{2} I_r + \left(\frac{Y}{2}\right) V_r + I_r$$

$$= \left(\frac{Y}{2} + \frac{ZY^2}{4} + \frac{Y}{2}\right) V_r + \left(1 + \frac{ZY}{2}\right) I_r$$

$$= \left(Y + \frac{ZY^2}{4}\right) V_r + \left(1 + \frac{ZY}{2}\right) I_r$$

$$\therefore \boxed{I_s = Y \left(1 + \frac{ZY}{4}\right) V_r + \left(1 + \frac{ZY}{2}\right) I_r} \rightarrow [2]$$

So equation $V_r = AV_r + BI_r$
 $I_r = CV_r + DI_r$

Compare with $\boxed{1} \& \boxed{2}$

$$V_r = (1 + \frac{ZY}{2})V_r + ZI_r$$

$$I_r = Y(1 + \frac{ZY}{4})V_r + (1 + \frac{ZY}{2})I_r$$

So

$$A = D = (1 + \frac{ZY}{2})$$

$$B = Z$$

$$C = Y(1 + \frac{ZY}{4})$$

for π -model
medium T.L

And $\boxed{AD - BC = 1}$

رابطه‌های سیستم را می‌توان با پارامترهای A, B, C, D به صورت زیر نوشت
 برای شبکه‌های متوسط

So

T-model

$$A = D = (1 + \frac{ZY}{2}) \text{ unitless}$$

$$B = Z \text{ } \Omega$$

$$C = Y \text{ } \text{mho}$$

π -model

$$A = D = (1 + \frac{ZY}{2}) \text{ unitless}$$

$$B = Z \text{ } \Omega$$

$$C = Y(1 + \frac{ZY}{4}) \text{ } \text{mho}$$

problem (3):- A 100 km transmission line is represented by T-model is supplying 50 MVA load at 0.6 p.f lead at 110 kV where the inductive reactance is $0.5 \Omega/\text{km}$, the resistance per phase is $0.2 \Omega/\text{km}$ and the shunt admittance is $0.0005 \text{ S}/\text{km}$.

Find (i) the sending end voltage, (ii) the sending end current
(iii) the efficiency ; (iv) the voltage regulation

Solution:- Given $l = 100 \text{ km}$, $S_r = 50 \text{ MVA}$, $\cos \phi_r = 0.6$ lead
 $V_r = 110 \text{ kV}$, $X_L = 0.5 \Omega/\text{km}$, $R = 0.2 \Omega/\text{km}$
Line

$$Y = 0.0005 \text{ S}/\text{km}$$

$$Z = R + jX_L = (0.2)(100) + j(0.5)(100) \\ = 20 + j50 = 53.85 \angle 68.2^\circ \Omega$$

$$Y = 0.0005 \times 100 = 0.05 \angle 90^\circ \text{ S}$$

For T-model

$$A = D = 1 + \frac{ZY}{2} = 0.56 \angle 116.6^\circ$$

$$B = Z(1 + \frac{ZY}{4}) = 24.27 \angle 101.8^\circ \Omega$$

$$C = Y = 0.05 \angle 90^\circ \text{ S}$$

$$V_s = AV_r + BI_r = (0.56 \angle 116.6^\circ \times \frac{110 \times 10^3}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ) + (24.27 \angle 101.8^\circ \times 262.43 \angle 53.13^\circ)$$

$$\text{As } I_r = \frac{S_r}{\sqrt{3} V_r} = \frac{50 \times 10^6}{\sqrt{3}(110)} = 262.43 \text{ Amp}$$

$$\phi_r = \cos^{-1}(0.6) = 53.13^\circ \text{ lead}$$

$$\therefore I_r = 262.43 \angle 53.13^\circ \text{ Amp} \quad \#$$

$$\therefore V_s = 40.75298 \angle 122.16^\circ \text{ kV} = 40.75 \angle 122.16^\circ \text{ kV} \quad \#$$

$$\text{lead P.f } 0.6 \text{ } \angle 53.13^\circ \text{ } \left(\frac{110}{\sqrt{3}} \right) \leftarrow V_{r_{ph}} > V_{s_{ph}} \text{ } \angle 122.16^\circ \text{ } *$$

$$I_s = C V_r + D I_r = (0.05 \angle 90^\circ) * \frac{110 \times 10^3 \angle 0^\circ}{\sqrt{3}} + 0.56 \angle 116.6^\circ * 262.43 \angle 53.17^\circ$$

$$= \boxed{3204.89 \angle 92.58^\circ} \text{ Amp} \quad \# \text{ (2)}$$

$$\eta \% = \frac{P_r}{P_{s1}} \%$$

$$P_r = S_r * \cos \phi_r = 50 * 0.6 = 30 \text{ Mwatt}$$

$$P_{s1} = 3 V_{s1} I_{s1} \cos \phi_{s1} \Rightarrow \phi_{s1} = \theta_{V_s} - \theta_{I_s}$$

$$= 122.16 - 92.58 = 29.58^\circ$$

$$P_{s1} = 340.76 \text{ Mwatt}$$

$$\eta \% = \frac{30}{340.76} * 100 = \boxed{8.8 \%} \quad \# \text{ (3)}$$

$$V.R \% = \frac{|V_s| - |V_r|}{|V_r|} = \frac{(40.75 / 0.56) - (110 / \sqrt{3})}{(110 / \sqrt{3})} * 100$$

$$= \boxed{14.6 \%} \quad \# \text{ (4)}$$

نکات: * (A) parameter
 1. و ولتاژ تغییر می دهد (-ve)
 2. و N.R% (lead) p.f. lead

problem (A) :- A 3-phase, 50 Hz, OHTL, has the following constants
 Resistance / ph = 9.6Ω . Inductance / ph = 0.095 mH and Capacitance / ph = $0.75 \mu\text{F}$. If the line is supplying a load of 24 MVA at 0.8 P.f lagging at 66 kV . using nominal π -model, determine :-

- (i) the sending end voltage, current and power factor.
- (ii) Voltage regulation
- (iii) transmission losses

solution :- Given :- $f = 50 \text{ Hz}$, $R = 9.6 \Omega$, $L = 0.095 \text{ mH}$
 $C = 0.75 \mu\text{F}$, $S_r = 24 \text{ MVA}$; $\cos \phi_r = 0.8 \text{ Lag}$, $V_r = 66 \text{ kV}$.

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi(50)(0.095 \times 10^{-3}) = 0.0298 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(50)(0.75 \times 10^{-6})} = 4244.13 \Omega$$

$$Z = 9.6 + j0.0298 \Omega$$

$$Y = \frac{1}{X_C} = 2.36 \times 10^{-4} \angle 90^\circ \text{ S}$$

π -model

$$A = D = 1 + \frac{ZY}{2} = 0.999 \angle 0.064^\circ$$

$$B = Z = 9.6 + j0.0298 \Omega$$

$$C = Y(1 + \frac{ZY}{4}) = 2.36 \times 10^{-4} \angle 90^\circ \text{ S}$$

$$V_s = AV_r + BI_r \Rightarrow I_r = \frac{S_r}{\sqrt{3}V_r} = \frac{24 \times 10^3}{\sqrt{3}(66)} = 209.95 \text{ Amp}$$

$$\cos \phi_r = 0.8 \text{ Lag} \Rightarrow \phi_r = 36.86^\circ$$

$$\therefore I_r = 209.95 \angle -36.86^\circ \text{ Amp}$$

$$\therefore V_s = (0.999 \angle 0.064^\circ \times \frac{66 \times 10^3}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ) + [(9.6 + j0.0298) \times 209.95 \angle -36.86^\circ]$$

$$V_s = 39.7 \angle -1.76^\circ \text{ kV} \quad \# \quad ?$$

∴ $\phi_s > \phi_r$ ∴ P.f. Lag $\leftarrow [C_{ph} < C_{rph}]$ -

(11)

$$I_s = CV_r + DI_r$$

$$= (2.36 \times 10^{-4} \angle 90^\circ) * \frac{66 \times 10^3}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ + (0.999 \angle -0.064^\circ) * 209.95 \angle -36.86^\circ$$

$$= 204.23 \angle -36.83^\circ \text{ Amp} \quad \# 1$$

$$\cos \phi_{rl} = \cos(\theta_v - \theta_i) = \cos(-1.76 - (-36.83))$$

$$= \underline{\underline{0.8 \text{ Lag}}} \quad \# 1$$

$$V.R\% = \frac{|V_s/A| - |V_r|}{|V_r|} = \frac{(39659.05/0.999) - 38105.12}{38105.12} \times 100$$

$$= 4.2\% \quad \# 2$$

$$P_{rl} = 3 V_{s_{ph}} I_{r_{ph}} \cos \phi_{rl} = 3 (39659.05) (204.23) (0.8)$$

$$= 19.44 \text{ Mwatt}$$

$$P_r = S_r \cos \phi_r = 24 * 0.8 = 19.2 \text{ Mwatt}$$

$$\therefore P_{\text{losses}} = P_{rl} - P_r = (19.44 - 19.2) = 0.42 \text{ Mwatt}$$

$$= 420 \text{ Kwatt}$$

3